## OP-SYNTH

Synthétiseur 100 % analogique à assembler et à souder soi-même.


 $Requis\ pour\ l'assemblage:$ 

Fer à souder • Soudure • Petite pince à couper • Batterie 9 V • Système de son • Câble audio 3.5 mm stéréo (de téléphone)






Électronique : Thomas O. Fredericks | Design graphique et illustrations : Denis Raby Produit avec le soutien de l'UQAM et Perte de signal

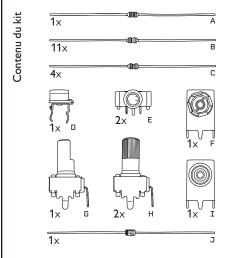

Α	Résistance 330 MΩ orange-orange-brun-or
В	Résistance 100 kΩ brun-noir-jaune-or
С	Résistance 10 kΩ brun-noir-orange-or
D	Mini potentiomètre
Е	Prises audio
F	Connecteur à batterie +
G	Potentiomètre 200 kΩ et +
Н	Potentiomètres 50 k $\Omega$
I	Connecteur

à batterie -

J Diode

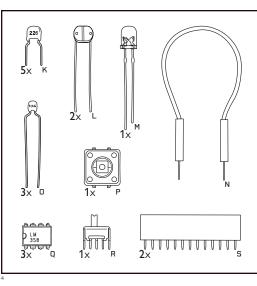

K Condensateurs [bleus] 226 [22 uF] Photorésistances

М DEL [LED]

N Câbles П Condensateurs (jaunes) 104 (0.1 uF)

Bouton

Q Op-Amp R Interrupteur

S Embases










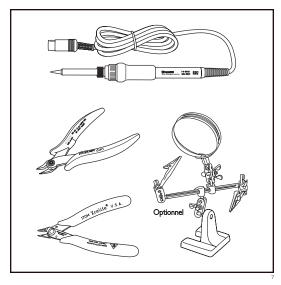L'éponge en métal sert à nettoyer le fer. L'autre éponge sert à faire la vaisselle.








Pour chacune des 5 pages suivantes, placer les composants indiqués, retourner la plaquette et effectuer les soudures. Recommencer avec la page suivante.

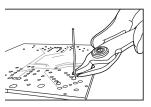1 Les composants doivent être placés du côté des illustrations aux endroits indiqués. Pliez les pattes pour les insérer jusqu'au fond. Lorsqu'elles sont insérées, écarter les pattes pour maintenir le composant en place.




2 Effectuer la soudure du côté sans illustration (à l'exception des connecteurs à batterie).

3 Vérifier la soudure, qui doit former un cône et couper l'excédent des pattes.


Démonstration vidéo : http://op-synth.tofstuff.com

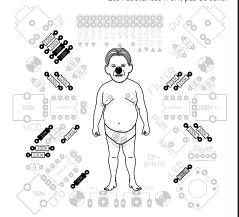100 k $\Omega$  : noir brun jaune. 10 k $\Omega$  : noir brun grange. 330 M $\Omega$  : grange grange brun. Les résistances n'ont pas de sens.




Faire attention au sens des **Op-Amp** : le petit « u » est reproduit sur les composants et dans l'illustration (voir les ① ci-bas).


Les **prises audio** sont identiques.

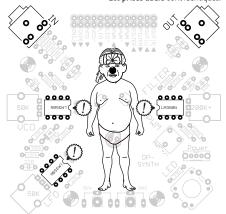


#### Les **condensateurs** n'ont pas de sens.

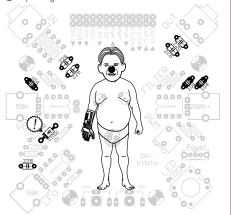226 : condensateurs [bleus]. ① La petite ligne noire de la **diode** doit être dans le sens illustré.




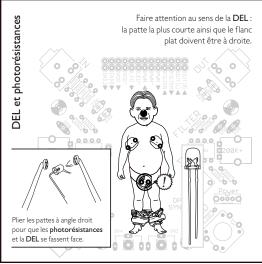

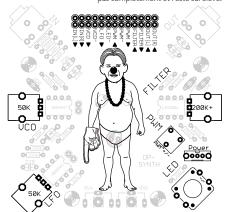Les deux **potentiomètres** identiques sont de 50 k $\Omega$ . Le petit **potentiomètre** (**PWM** ~ + / -) ne s'enfonce pas complètement et reste surélevé.



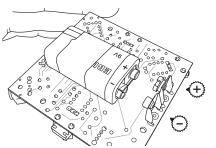Contrairement aux autres composants, les connecteurs à batterie doivent être soudés de l'autre côté de la plaquette (du côté sans illustration); la **batterie 9 V** connectée se retrouvera ainsi dans le « dos » du personnage.



Pour allumer l'Op-Synth, insérez la **batterie 9 V** et basculez l'**interrupteur POWER** à droite. Si vous appuyez sur le bouton **LED** la lumière au centre devrait s'allumer. L'Op-Synth fonctionne à partir de branchements tel qu'illustré dans le schéma ci-dessous, qui indique de brancher un fil dans la colonne LFO ▶ vers la colonne LED ~ (les deux trous d'une colonne sont indentiques). Après avoir réalisé ce branchement, la rotation du potentiomètre LFO devrait

changer la vitesse de clignotement de la **DEL**.

Avant de pouvoir produire du son, l'Op-Synth doit être connecté à un système de son (une paire d'écouteurs fonctionne aussi, mais ce n'est pas recommandé). Relier la prise OUT au système de son avec un câble audio

#### 3.5 mm stéréo

Les branchements des pages suivantes vous permettront de produire plusieurs sons différents









Le **VCO** est produit avec l'oscillation d'une onde triangulaire.



Le **potentiomètre LFO** permet de contrôler la tonalité du **LFO**. Le **LFO** est lui aussi produit avec l'oscillation d'une onde triangulaire, mais beaucoup plus grave et lente que le **VCO**.



Le **PWM** amplifie tellement le signal à son entrée qu'il transforme toute onde triangulaire en onde carrée.



Le  $PWM \sim \text{module le } PWM \text{ en changeant ses proportions.}$ 



Le filtre coupe les fréquences et le voume du son. Il est contrôlé par la quantité de lumière captée par les **photorésistances**. Plus ces-derniers sont éclairés, plus le filtre laisse passer le son. Le **potentiomètre FILTER** permet de contrôler l'intensité du filtre.



VC□ ▶□UT
Le potentiomètre VCO contrôle
la tonalité du son qui est produit
avec une onde triangulaire.

LF0 ► VC0 ~ VC0 ► OUT

LFO▶LED~

Le potentiomètre VCO contrôle la tonalité de base du son. Le potentiomètre LFO fait moduler cette tonalité comme une sirène de véhicule d'urgence.


O DIVILIA

VCO ▶ PWM ▶ FILTER FILTER ▶ OUT LFO ▶ PWM~

Le **potentiomètre VCO** contrôle la tonalité du son.

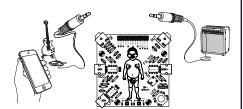L'onde sonore est transformée en onde carrée par le **PWM**. Le **LFO** module la pulsation de cette onde. Finalement, le son est filtré par les capteurs de lumière.





L'Op-Synth peut aussi traiter une entrée audio (cellulaire, guitare, etc). Le module **PWM** peut servir alors pour contrôler le volume de l'**entrée audio** et la quantité de distortion. Dans le branchement de gauche, le **potentiomètre PWM** ~+/-permet de contrôler ces paramètres. Dans le branchement de droite, l'entrée audio est aussi filtrée par la quantité de lumière.



# Vos propres branchements

### Il existe plusieurs autres branchements possibles. À vous de les explorer et de les noter sur cette page.

